令和元年度広島県職員採用試験 専門試験問題(記述式)

(職業訓練指導員〔電子科〕)

問題1

DC モータを制御する回路を H ブリッジを用いて記入し、その動作を記述せよ。ただし、トランジスタを用いることとし、ベース及びゲート端子への配線は書かなくてよい。

問題2

表にある真理値表から回路図を設計し、記入せよ。

入力		出力	
A	В	S	С
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	0	0
1	1	1	1

問題3

以下の設問のオペアンプの回路を設計し、記入せよ。なお、抵抗値は任意とする。

設問1 入力信号が10倍となる反転増幅回路

設問2 入力信号が5倍となる非反転増幅回路

問題4

スイッチから発生する問題にチャタリングという現象がある。チャタリングを回避するための対策として,ハードウェア面及びソフトウェア面からの方法について記述せよ。

問題5

PWM (Pulse Width Modulation) について、概要及び用途について記述せよ。

問題6

IoT 及び ICT について、概要を記述せよ。