


9

中学校 技術・家庭科（技術）実技（問題）

（1枚のうち1）

受験番号		氏 名	
------	--	-----	--

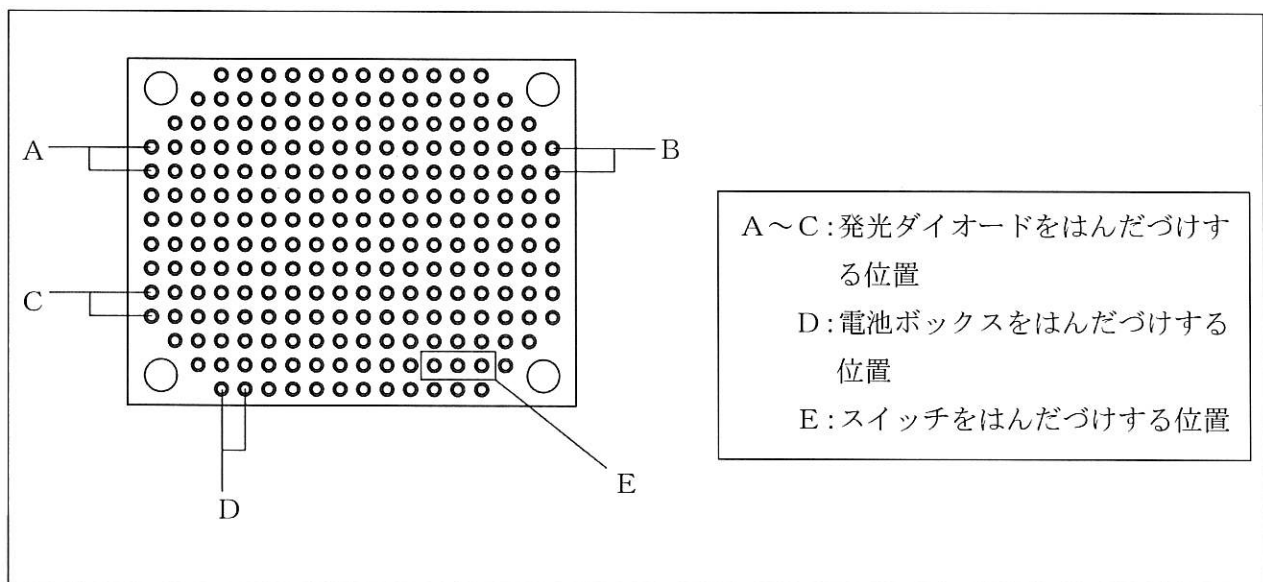- 1 準備された製品を基に、製品と同じ動作をする電気回路を製作しなさい。ただし、発光ダイオード、スイッチ及び電池ボックスは次の図に示す基板のA～Eの位置にはんだづけすることとします。



図